



SAKARYA  
ÜNİVERSİTESİ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ  
FİZİK-II LABORATUARI  
DENEY RAPORU

**DENEY NO:** 2

**DENEYİN ADI:** Kirchhoff Kuralları ve Wheatstone Köprüsü

**TARİH:**

**DENEY GRUP NO:**

**GRUP ARKADAŞLARI:**

**BÖLÜM:**

**AD-SOYAD:**

**NUMARA:**

**TESLİM TARİHİ:**

**RAPOR NOTU:**

## Sorular

1. Ampermetre ve voltmetrenin iç dirençleri hakkında bilgi vererek devreye nasıl bağlanmaları gerektiğini gerekçeleriyle beraber belirtiniz. (**10 puan**)
  2. Ohm Yasası’nı açıklayınız. (**5 puan**)
  3. Kirchhoff kurallarını yazınız. (**5 puan**)
  4. Wheatstone köprüsünün denge koşulu nedir? (**5 puan**)
  5. Deneyde kullanacağınız reostanın devredeki görevini açıklayınız. (**5 puan**)

**Ölçüm ve Hesaplamalar**

1. Wheatstone köprüsünü dengeye getiren reosta değeri  $R_4$ 'ü teorik olarak elde ediniz. (**25 puan**)

2. Wheatstone köprüsünü dengeye getiren  $L$  reosta boyunu (birimi ile birlikte) yazınız. (**10 puan**)

$L = \dots\dots\dots\dots$

3. Wheatstone köprüsünü dengeye getiren reosta değeri  $R_4$ 'ü  
$$R_4 = \frac{\text{Toplam Reosta Direnci}}{\text{Toplam Reosta Boyu} \times \text{Denge Değeri Boyu (L)}}$$
 eşitliğinden deneysel olarak elde ediniz. (**25 puan**)

4.  $R_4$ 'ün teorik ve deneysel değerlerin karşılaştırarak % Hata hesabı yapınız. (**10 puan**)